

المدة: 45 دقيقة

الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

الاسم: اللقب: القسم: الفوج:

التمرين الأول:

1- أكمل الجدول الموالي:

المقدار الفيزيائي	الرمز	الوحدة	جهاز القياس
شدة التيار الكهربائي			الأمبير متر
	U		
		Ω	

2- اربط بسهم :

الحاجز

الدفانق الكهربائية

العمال (المحطة)


التيار الكهربائي

العربات

المصباح

حركة العربات

البطارية

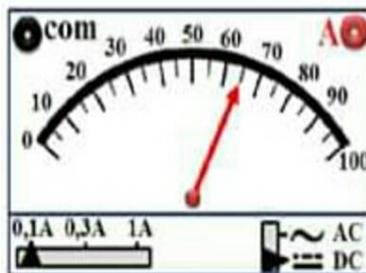

3- الجهاز في الصورة المقابلة يستعمل لقياس مقدار فيزيائي سُمّ هذا الجهاز، كيف يوصل في الدارة الكهربائية؟، رمزه النظامي؟

.....

.....



ما المقدار الفيزيائي الذي يقيسه؟

.....

احسب قيمة هذا المقدار.

.....

4- اوجد قيمة المقاومات التالية:

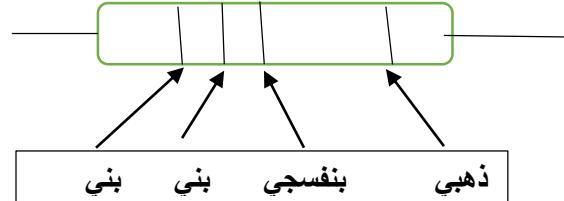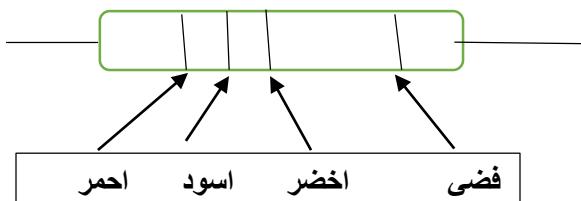

علماً أنَّ : دقة القياس: ذهبي: 5% فضي: 10%


اللون	القيمة	بني	بنفسجي	بنى	ذهبي	فضي	احمر	برتقالي	اصفر	اخضر	ازرق	بنفسجي	رمادي	ابيض
اسود	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

$$R = 46 \times 10^7 \Omega$$

التمرين الثاني:

عليك باستخراج مخطط الدارة الكهربائية المناسبة باستعمال السندات التالية:

السند-3- المخططات

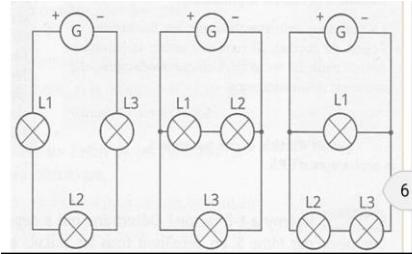

-3- -2- -1-

السند-2-

شدة التيار المار في كل مصباح
التوتر بين طرفي كل مصباح

	L1	L2	L3
I	150mA	0.1A	100mA
V	6v	2.5v	3.5v

السند -1-

دارة كهربائية بها ثلاثة مصابيح شدة
التيار الكلية تساوي: $I=250\text{ mA}$
التوتر بين طرفي المولد: $U=6\text{ v}$

1- وظف كل ما تعلمت في إيجاد مخطط الدارة الكهربائية المناسبة.

2- بين سبب استبعاد باقي المخططات؟

لا تقبل الإجابة دون تبرير.