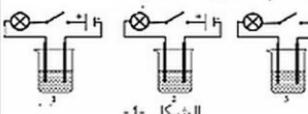


المدة: ساعة و نصف
الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

لدينا ثلاثة كؤوس ، بحيث الكأس الأول يحتوي على ماء معدني و الكأس الثاني يحتوي على محلول مائي حلو و الكأس الثالث على مسحوق كلور الألمنيوم ($AlCl_3$) كما يبينه الشكل -1 .



الشكل -1-

- 1- ماذا يحدث عند علق القاطعة في كل دارة ؟
- 2- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى الكأس الثالث ، وماذا تنسحب ؟
- 3- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الألمنيوم .

4- أكمل الجدول التالي الذي يسمح بالكشف عن الشوارد الموجودة في محلول الساقن :


اسم الشوارد	الكافش	الملاحظة
Al^{3+}		
Cl^-		

5- في الشاردة Al^{3+} ماذا تعنى الإشارة (3+) ؟ اكتب معادلة الحصول على هذه الشاردة .


التمرين الثاني: (6 نقاط)

من أجل إنتاج تيار كهربائي ، نتحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل -2- .

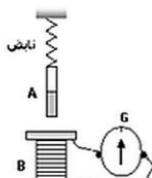1. سم العناصر : G ، B ، A .
 2. مثل كيقيا الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجملة الميكانيكية (A) في حالة السكون .
 3. في أي حالة ينتج تياراً كهربائياً ؟
 4. ما هو الجهاز الذي يعتمد في عمله على هذا المبدأ ؟
 5. تستبدل العنصر (G) بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ، فيظهر على شاشته المنحنى الموضح في الشكل -3- .
- ماذما تمثل الصيغتان (الدلائلان) أسفل المنحنى ؟
 - أحسب التوتر الأعظمي U_{max} و التوتر الفعال U_f .
 - أحسب دور التيار و توازنه I_f .



الشكل -2-

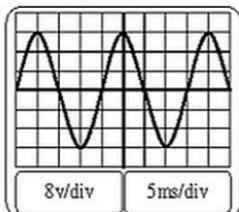

الشكل -3-

الجزء الثاني:

الوضعية الادمائية: (8 نقاط)

- تتمثل الونية المرفقة (الشكل -4-) مخططاً لتركيب كهربائي في غرفة من منزل ، لاحظت ربة البيت :
- عند تشغيل الفسالة الكهربائية في المأخذ (1) و لمس هيكلها المعدني تشعر بصدمة كهربائية.
 - عند توصيل الفسالة والثلاجة بالختبة الكهربائية مع تشغيل المصباح بقطع التيار الكهربائي .
- المطلوب:**

- ما هي الأسباب المحتملة ل تعرض ربة البيت للصدمة الكهربائية ؟ كيف يمكنك معالجة هذا المشكل لتضمن سلامة مستعمل هذا الجهاز ؟
- اذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي . ثم افتح حلاً تساعد به ربة البيت في تشغيل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت .
- أعد رسم المخطط و قم بإضافة العناصر الناقصة و صحي الأخطاء الموجودة فيه .

