
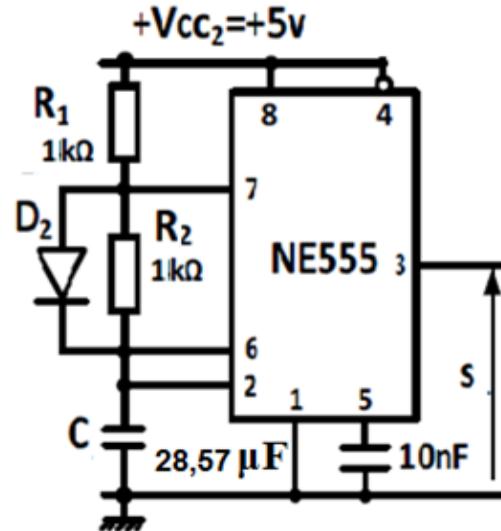


الاسم و اللقب .....  
التمرين 01: (9,5 ن)

س 1 اكمل ربط العداد الذي يحقق ارغام ذاتي و ارغام خارجي على هذه الوثيقة حيث  $N=241$  ( $12 \times 0,25$ ) (3 ن)

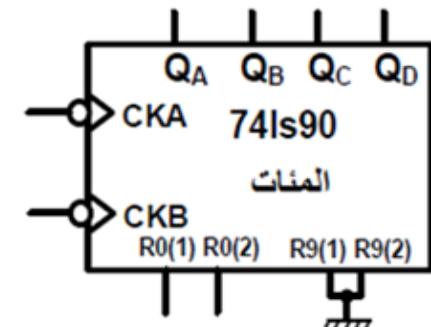

الطابق 1



س 2 ما هو اسم الطابق الاول. و ما هو دوره. (0,5 ن) س 3 اعطي العبارة الحرفية لزمن الشحن  $t_H$  (1 ن)

س 5 اعطي العبارة الحرفية لدور اشارة المخرج  $T$  (1 ن) ثم احسب قيمة الدور (0,5 ن) س 6 ما هو دور الثانية D (0,5 ن)

س 7 ارسم منحنى اشارة مخرج الطابق الاول S بدلالة الزمن ثم ارسم فوق نفس المنحنى التوتر  $U_C$  مبينا الشحن والتفرغ (1,5 ن)


التمرين 02: (10,5 ن)

س 7 اكمل ربط السجل الحلقى السجل الحلقى يشحن بالقيمة الابتدائية 1010 بواسطة مدخل الإرغام (PR CLR) إزاحة يمين (11 x 0,25) (3 ن)

س 8 اكمل المخطط الزمني وثيقة الصفحة الموالية . (16 x 0,25) (4 ن) س 9 أملئ الجدول التشغيل (6 x 0,25) (1,5 ن)

الاسم و اللقب: .....

(ن3)

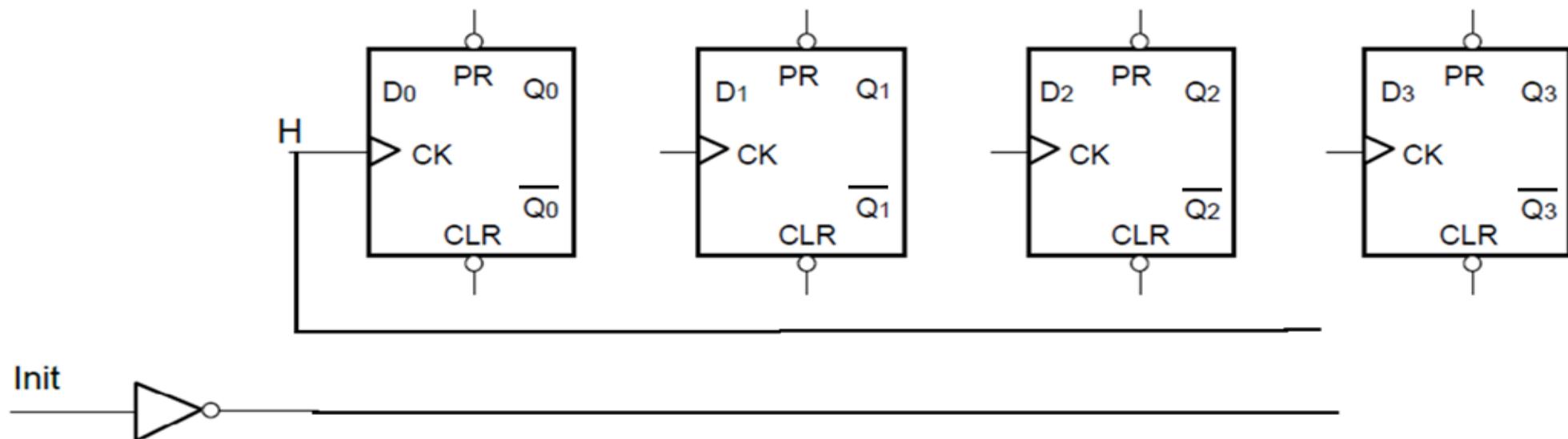

الجدول التشغيل

H	$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
	1	0	1	0
↑				
↑				
↑				
↑				
↑				

(ن1,5) + (ن1,5)

المدخل و

س 10 اوجد معدلات

$$(0,7\ 5) D_0 = \dots$$

$$(0,2\ 5) D_3 = \dots$$

$$(0,2\ 5) D_2 = \dots$$

$$(0,2\ 5) D_1 = \dots$$

س 11 بعد كم جبهة صاعدة تعود القيمة الابتدائية الى مخارج القلابات .....  $T_{Q4} = \dots$