

التمرين الأول :

وشيعة ذاتيتها $L=1H$ ومقاومتها الداخلية (r) تعطى شدة التيار الكهربائي المار في هذه الوشيعة خلال تطوره نحو قيمة ثابتة غير معروفة بالعلاقة التالية:

$$t(s) \quad i(t) = 12(1 - e^{-2t}) \quad i(A)$$

1. أوجد قيمة مقاومة الوشيعة.
2. عبر عن الطاقة المتولدة في الوشيعة بدلالة (L, I_0, t) .
3. أوجد قيمة هذه الطاقة عند اللحظات $t = 0, t = \tau, t \rightarrow \infty$.