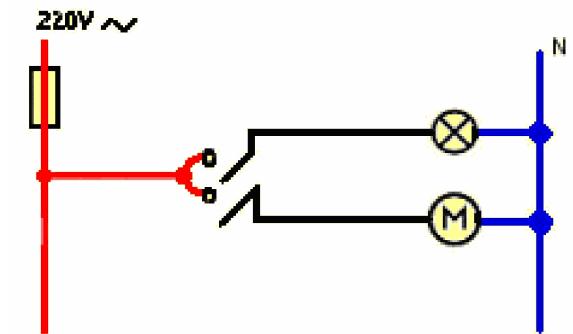


## دارات الإنارة


### \*\* الإنارة المزدوجة \*\*

- أ - الهدف : التحكم في دارتين من موضع واحد.
- ب - مثال : نستعمل الإنارة المزدوجة للتحكم في مصباح بريق أو مصباح مروحة في غرفة الاستقبال.
- ج - معايير اختيار العتاد :
  - ❖ الامستقبلات : مصباح بريق يحتوي على مصابيح ذات براغي (25W, 230V) و مروحة مستقلة.
  - ❖ القاطعة مزدوجة : 250V, 10A
  - ❖ نوافل ذات مقطع : 1.5mm<sup>2</sup>
  - ❖ فاصل أحادي القطب : 10A
- د - دراسة تختلف المفطلات :


**المخطط النظري:**



**المخطط المعماري (الهندسي):**

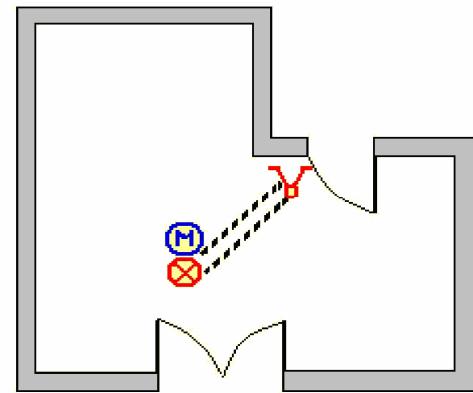

**المخطط أحادي السلك :**

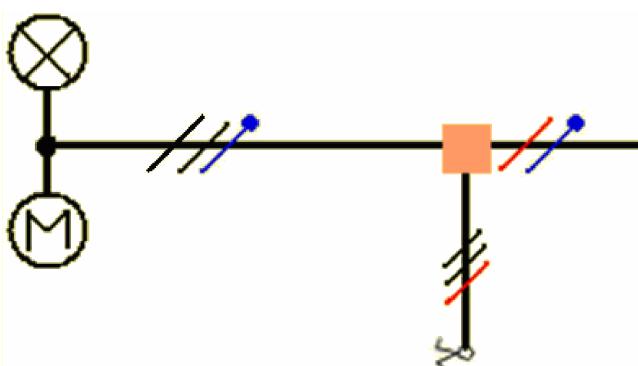

**المخطط المتعدد الأسلاك:**

