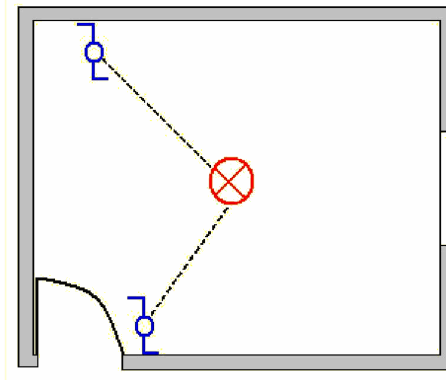



دارات الإنارة

** الإنارة ذهاب وإياب **


- أ - الهدف : التحكم في دارة من موضعين مختلفين .
- ب - مثال : نستعمل الإنارة ذهاب وإياب للتحكم في مصباح غرف النوم و الأروقة .
- ج - معايير اختيار العناء :
- ❖ المستقبيلات : مصباح ذو براغي (75W,230V)
 - ❖ القاطعة من النوع ذهاب وإياب : 250V, 10A
 - ❖ نواقل ذات مقطع : 1.5mm^2
 - ❖ فاصل أحادي القطب : 10A
- د - دراسة المخططات :
- المخطط المعماري (الهندسي) :



المخطط النظري :

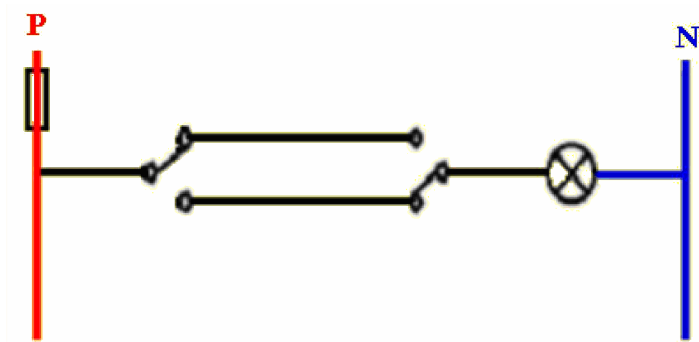

المخطط المتعدد الأسلاك :

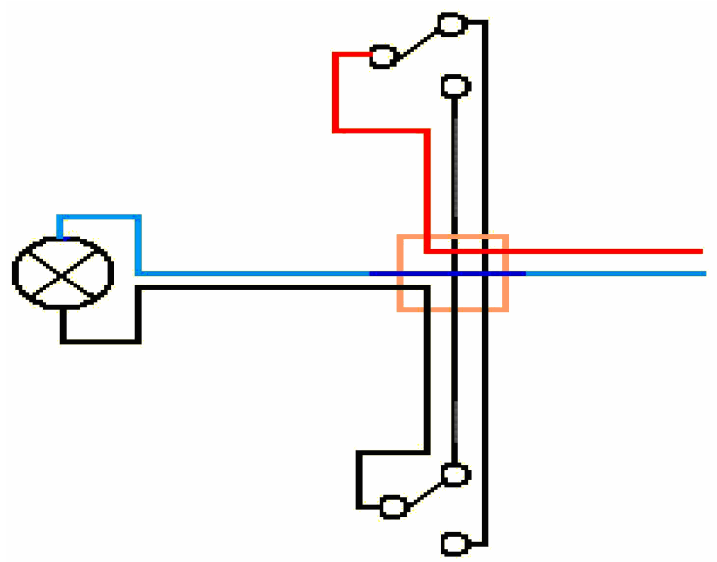

المخطط أحادي السلك:

