



دارات الإنارة

** بقاطع بعدي **

- أ - الهدف : التحكم في دارة من أماكن مختلفة.
- ب - مثال : نستعمل الإنارة بقاطع بعدي في الأروقة للتحكم في مصابيحين أو أكثر من أماكن مختلفة.
- ج - معايير اختيار العتاد :

❖ المستقبلات : مصابيح ذات براجي (75W, 230V)



❖ أزرار ضاغطة و قاطع بعدي.

❖ نوافل ذات مقطع : 1.5mm²


❖ فاصل أحادي القطب : 10A

د - دراسة المفطلطات :

المخطط المعماري (الهندسي) :

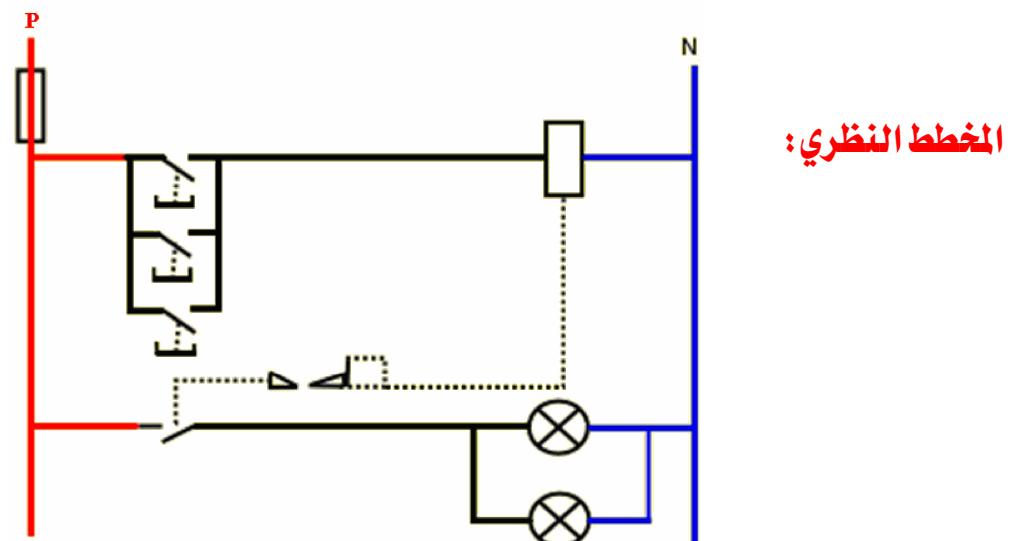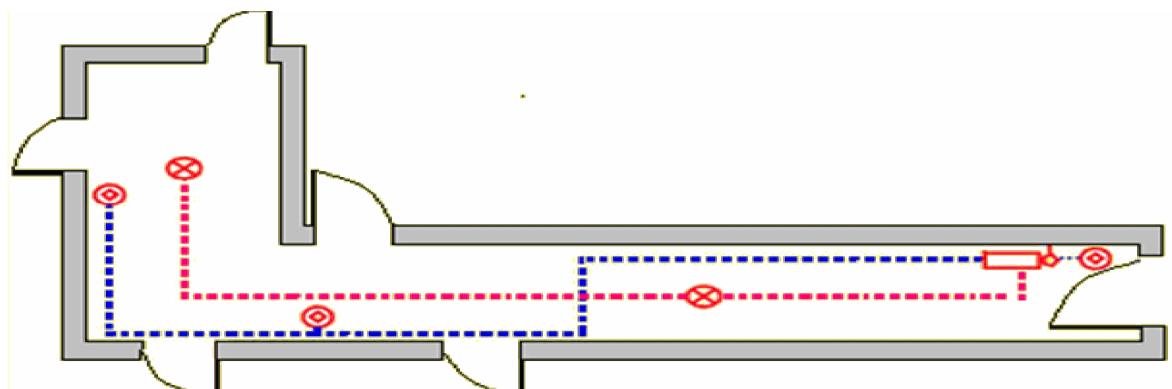

المخطط المتعدد الأسلك :

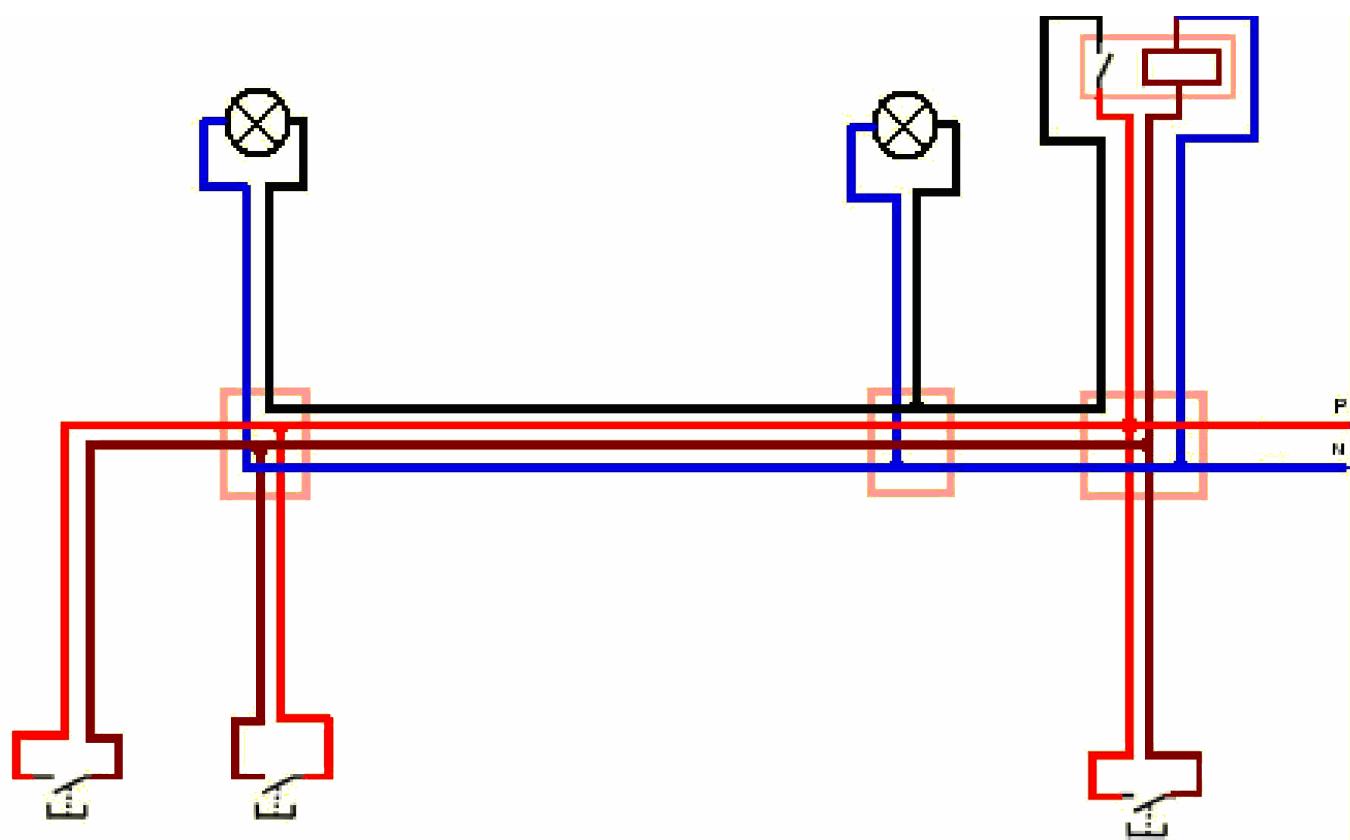

المخطط أحادي السلك :

