

دارات الإنارة

** الإنارة البسيطة **

أ - الهدف : التحكم في مستقبل (مصابح) أو أكثر من مكان واحد بواسطة قاطعة بسيطة.

ب - مثال : نستعمل الإنارة البسيطة عادة في دورات المياه، قاعة الحمام ، أو الشرفات.

ج - معايير اختيار العتاد :

يمكن تحقيق هذه الإنارة إما تقيقاً ظاهراً أو موثقاً (Encastré) باحترام معايير الحماية للأشخاص والعتاد.

❖ المستقبلات : مصباح ذو برغي (75W, 230V)


❖ القاطع البسيطة : 250V, 10A

❖ نوافل ذات مقطع : 1.5mm²


❖ فاصل أحادي القطب : 10A

د - دراسة تختلف المخططات :


المخطط النظري:

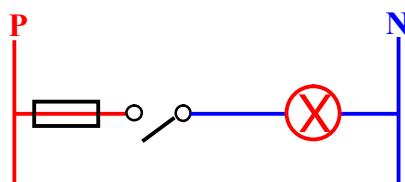

المخطط العماري (الهندسي):

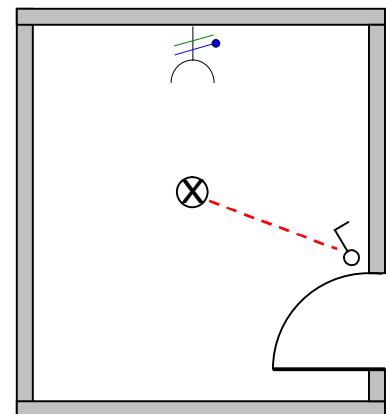

المخطط الأحادي السلك :

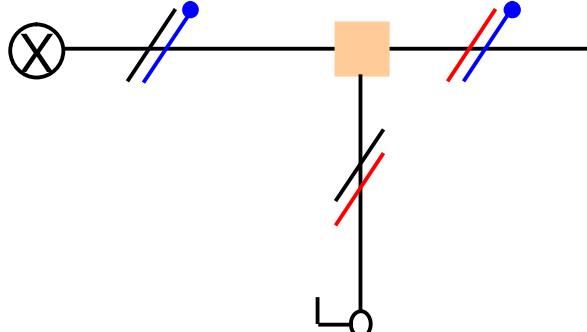

المخطط المتعدد الأسلاك :

