

وزارة التربية الوطنية
ثانوية:
الشعبة: تقني رياضي
مديرية التربية لولاية سطيف
السنة الدراسية: 2017/2016
المدة : 4 ساعات

امتحان البكالوريا التجريبي في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين

الموضوع الأول: نظام آلي لتوضيب اقراص صيدلانية

يحتوي هذا الموضوع على 11 صفحة (من الصفحة 11/1 إلى الصفحة 11/ 11)

العرض : من الصفحة 11/1 إلى الصفحة 11/7

العمل المطلوب : الصفحة 11/8 و الصفحة 11/9

وثائق الإجابة : الصفحة 11/10 و الصفحة 11/11

دفتر الشروط :


1. هدف التآلية : يجب على النظام أن ينجز في أدنى وقت، و بمردودية عالية ، عملية تعبئة وتغليف أقراص صيدلانية .

2. وصف التشغيل :

- المواد الأولية : أقراص صيدلانية- شريط التشكيل - شريط التغليف - صناديق.
- يتم تسخين شريط التشكيل الى درجة حرارة θ ، عندئذ تنطلق وفي آن واحد عمليتي التشكيل و (التغليف - القطع) .
- التشكيل يتم بواسطة الرافعة B التي تضغط على شريط التشكيل فوق قالب خاص لمدة زمنية $t_3=3s$ بعدها يتم ضخ هواء عن طريق صمام EV ليسمح بإخلاء القالب في انتظار عملية السحب.
- أشغولة (التغليف - القطع) تتم بواسطة الرافعة A التي ينزل ذراعها الى مستوى أول يسمح بتلحيم الغلاف بعد زمن $t_2=1s$ تواصل النزول الى مستوى ثان يسمح بتقطيع صفيحة ذات 12 قرص.

- بعد نهاية كل من التشكيل و (التغليف - القطع) يتم السحب بدوران المحرك خ/ خ (Mpp) بعدد معين من الخطوات ثم يتوقف .
- تسقط القطع الموضبة في صناديق موجودة على بساط الاخلاء الذي يتقدم بعد امتلاء الصندوق ب 48 صفحة .
- ملاحظة : نزول الأقراص خارج عن الدراسة .
- 3. الاستغلال: تحتاج عمليات القيادة و المراقبة إلى تقني اختصاصي وعامل لإخلاء الصناديق.
- 4. الأمن: حسب الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
- 5. المناولة الوظيفية

1.5. الوظيفة الشاملة : (مخطط النشاط A-0)

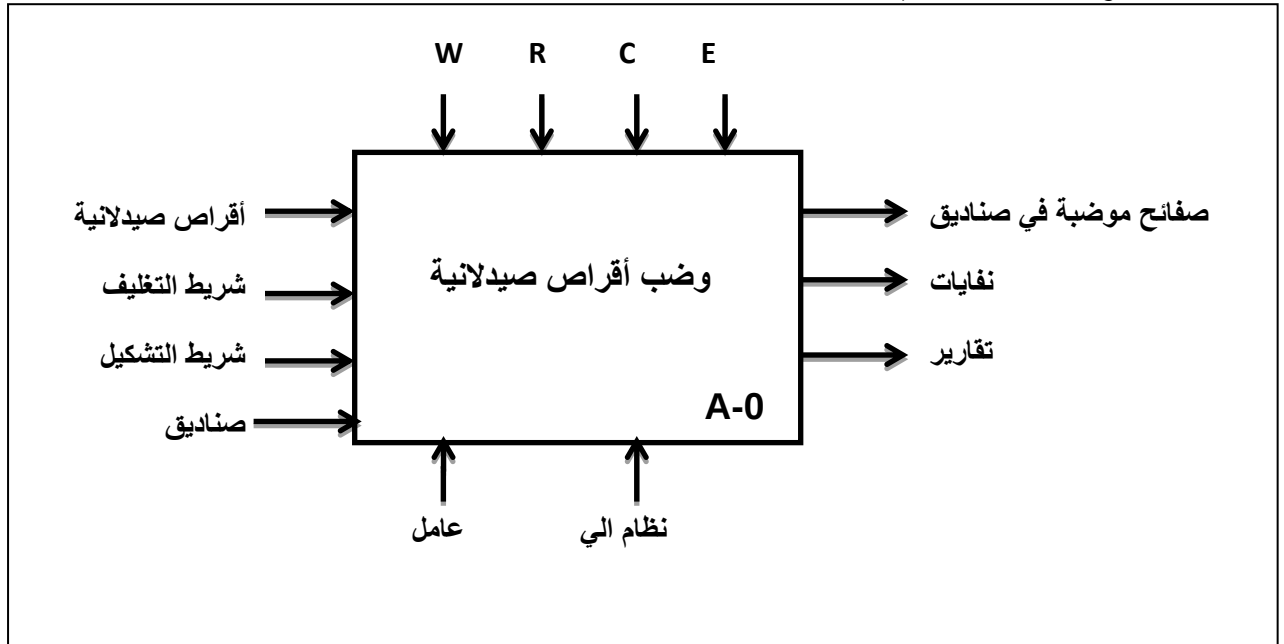

W: طاقة (كهربائية وهوائية) .

R: t أزمنة التأجيل ، θ درجة حرارة التسخين ، N عدد الصفائح .

C: إعدادات (برنامج) .

E: تعليمات الإستغلال (أوامر التشغيل) .


2.5. التحليل الوظيفي التنازلي: (مخطط النشاط A0)

يحتوي النظام على خمس أشغولات عاملة هي :


- أشغولة التسخين .
- أشغولة التشكيل .
- أشغولة التغليف والقطع .
- أشغولة السحب .
- أشغولة الاخلاء .

7. المناولة الزمنية


متمن الإنتاج العادي GPN

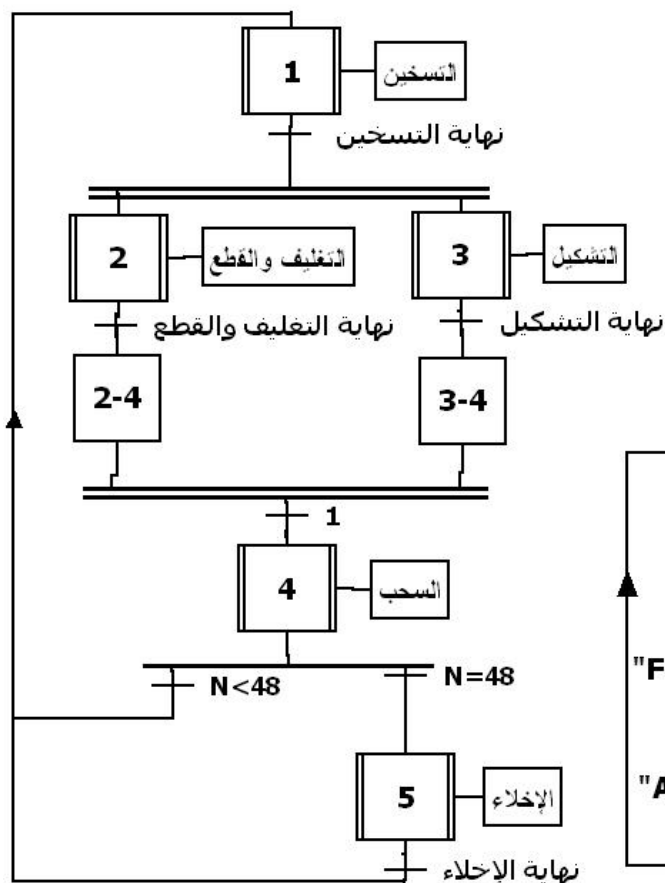

متمن القيادة والتهيئة GCI

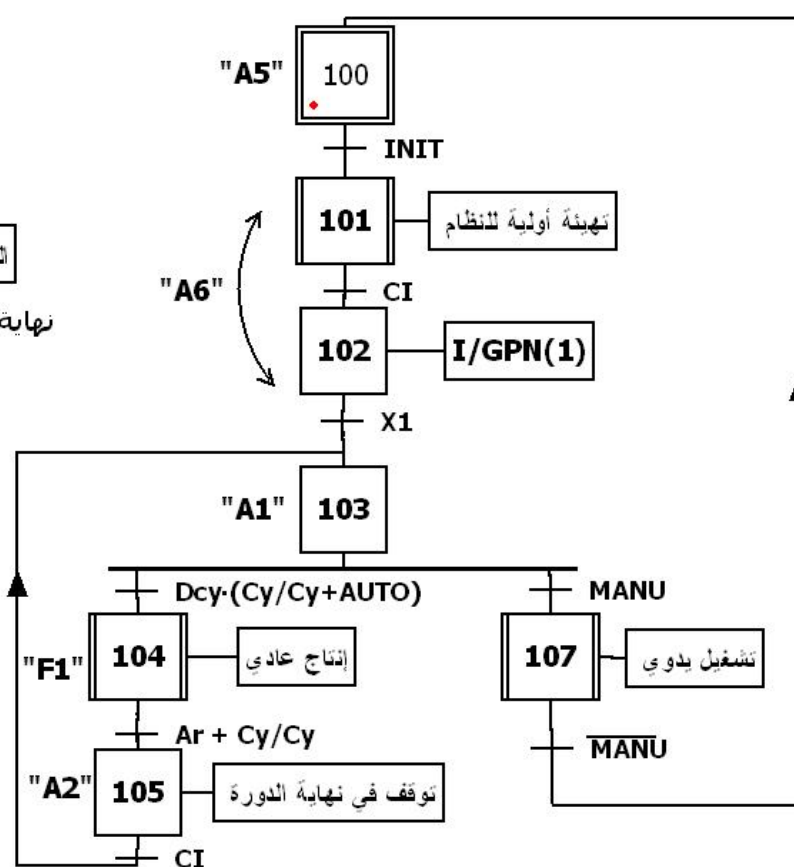

متمن الأمن GS

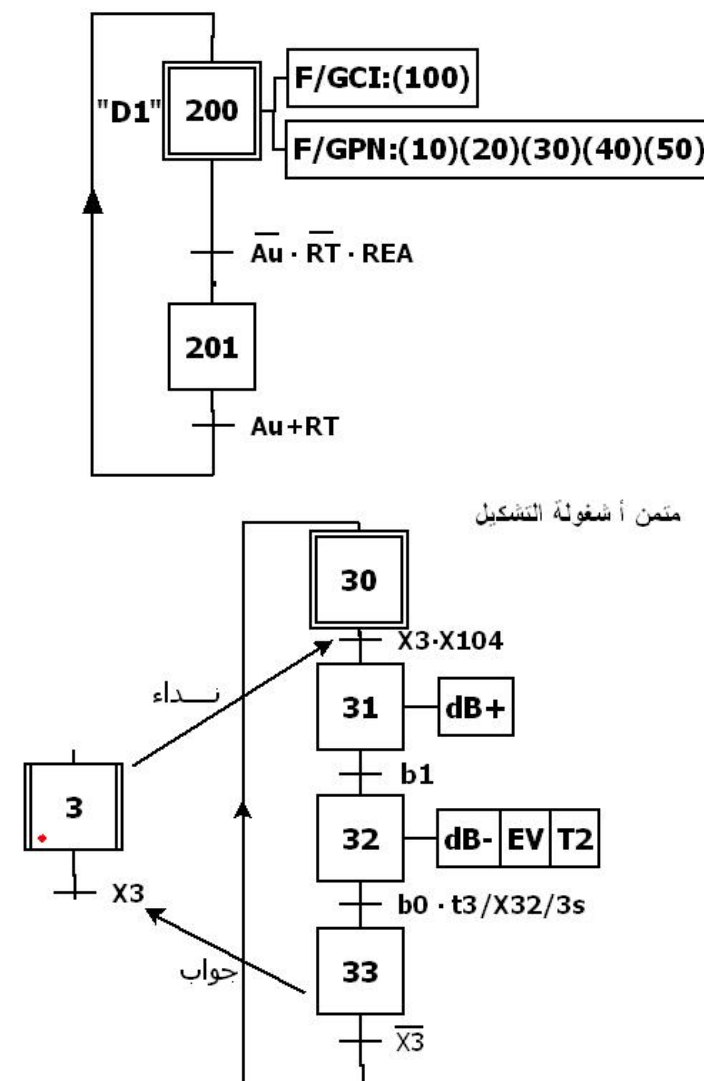


متمن أ شغولة التشكيل

8. جدول الإختيارات التكنولوجية: شبكة التغذية 3x380V, 50 Hz


الأشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	عناصر القيادة والأمن والتهئية
التسخين	مقاومات التسخين.	KMR : ملامس كهرومغناطيس 24V متناوب.	R θ : ملتقط درجة حرارة التسخين .	Cy/Cy : تشغيل دورة/ دورة .
التغليف و القطع	A : رافعة مزدوجة الأثر للتغليف .	dA+,dA- : موزع 5/3 ثنائي الإستقرار 24V متناوب .	a ₀ , a ₁ , a ₂ , :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة A. t ₂ : ملمس مؤجل	AUTO: تشغيل آلي MANU: تشغيل يدوي .
التشكيل	B : رافعة مزدوجة الأثر للتشكيل. EV: كهروصمام	dB+,dB- : موزع 4/2 ثنائي الإستقرار 24V متناوب . KEV : ملامس الكهروصمام 24V متناوب	b ₀ , b ₁ , :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة B. t ₃ : ملمس مؤجل.	Dcy: زر إنطلاق الدورة . Ar: زر توقف الدورة . Au: زر التوقف الإستعجالي .
السحب	M _{pp} : محرك خطوة / خطوة لسحب الشريط البلاستيكي	8 مقاحل MOSFET	CP1 : ملتقط سيعي للكشف عن شريط التشكيل.	INIT: زر التهئية Rea: زر إعادة التسليح .
الإخلاء	M1: محرك بساط الإخلاء . 50H , 380/660V	KM1 : ملامس كهرومغناطيس 24V متناوب.	CP2 : ملتقط كهروضوئي للكشف عن حضور العلب.	RT: تماس المرحل الحراري لحماية المحرك M1 .

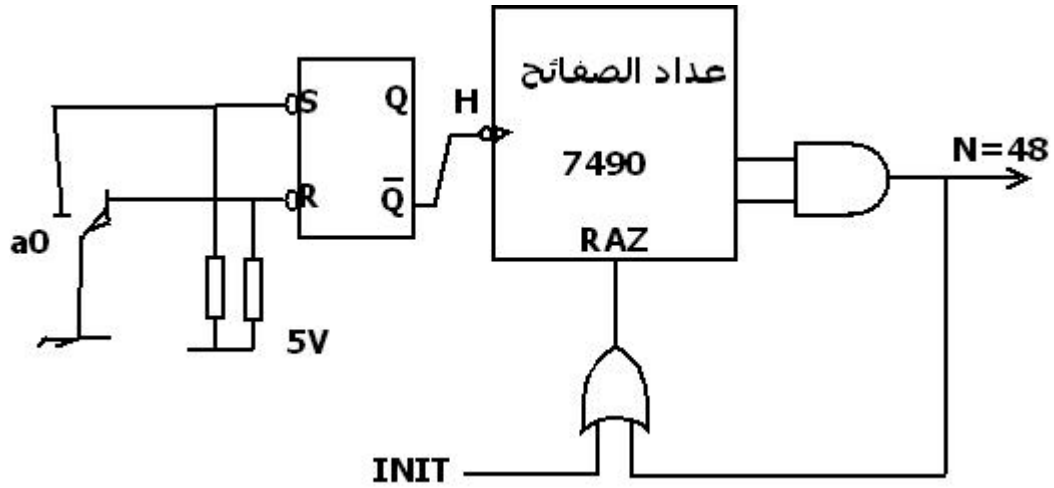9. الإنجازات التكنولوجية :

- دائرة عد 48 صفحة بإستعمال الدارة المندمجة 7490 (شكل 1)



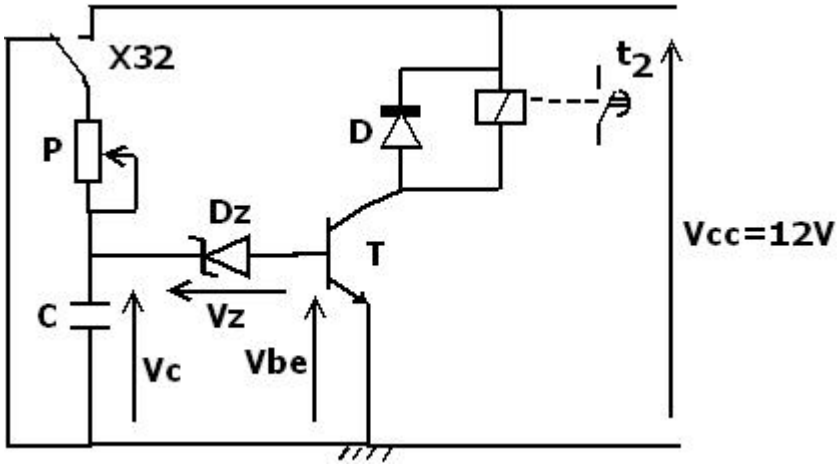- دائرة المؤجلة T2 (أشغولة التغليف والقطع) (شكل 2)



$$t_2=1S$$




$$V_{be}= 0.7V$$


$$C=10\mu F$$

$$V_z= 5.1V$$

$$0 < P < 200K\Omega$$

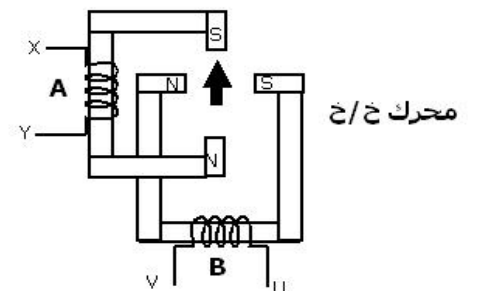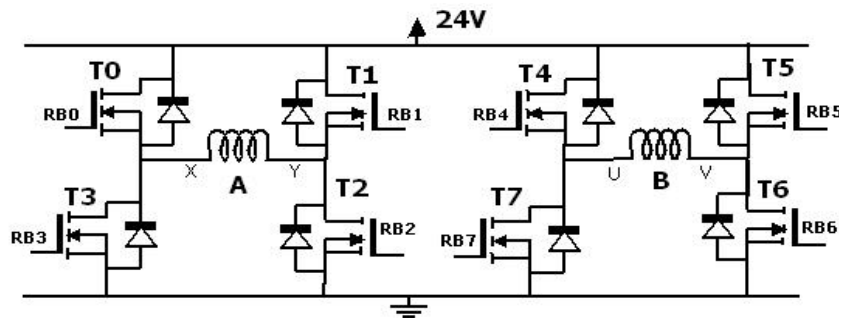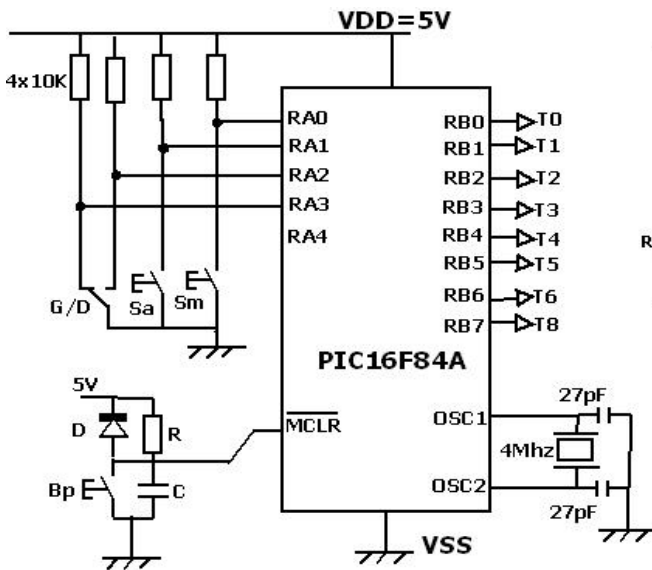- دائرة التحكم في المحرك خطوة/خطوة (شكل 3)



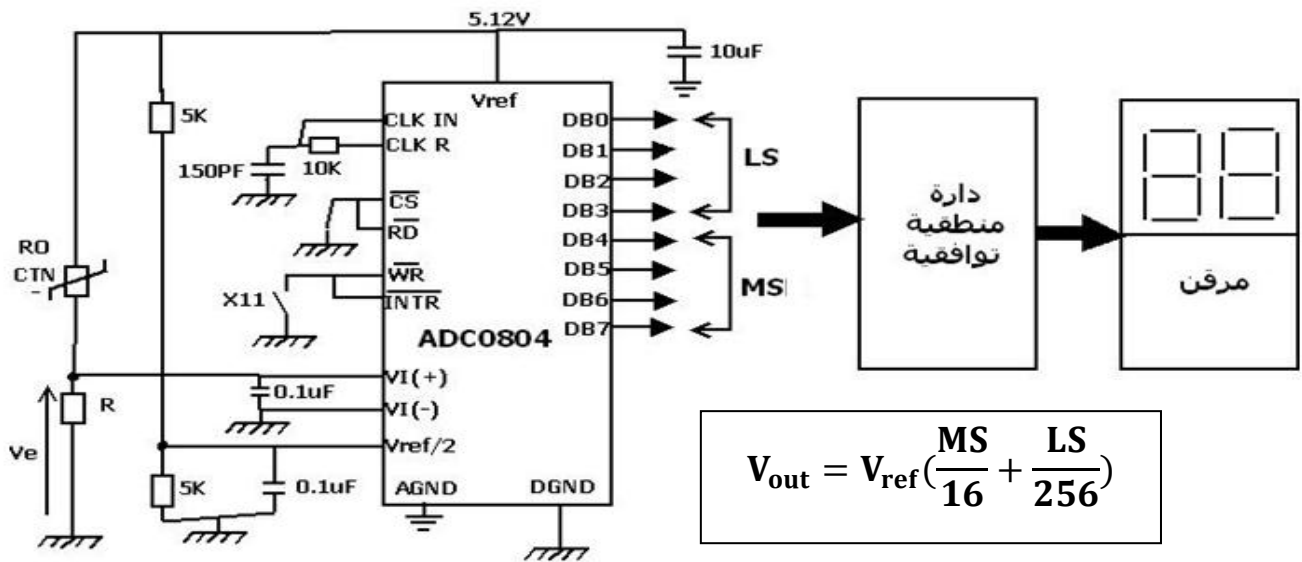


Vout: القيمة التماثلية للتوتر الموافقة للمخرج الرقمي للمستبدل

10. الملحق :

جدول تشغيل الدارة المندمجة 7490



الدارة المندمجة 7490

R ₀₍₁₎	R ₀₍₂₎	R ₉₍₁₎	R ₉₍₂₎	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
1	1	0	×	0	0	0	0
1	1	×	0	0	0	0	0
×	×	1	1	1	0	0	1
×	0	×	0	Comptage			
0	×	0	×	Comptage			
0	×	×	0	Comptage			
×	0	0	×	Comptage			

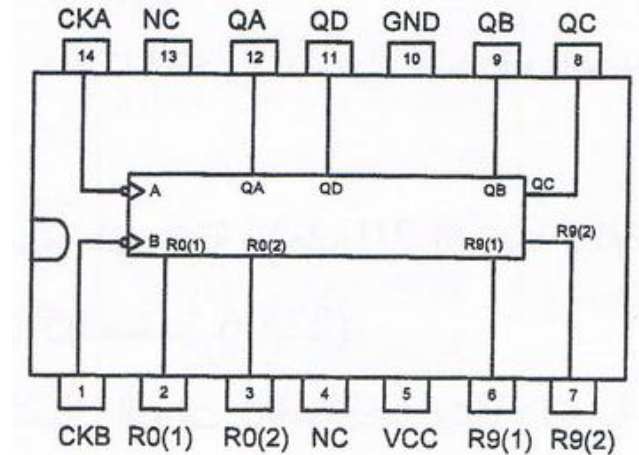

دائرة الساعة للمستبدل ADC0804

الدارة المندمجة ADC0804

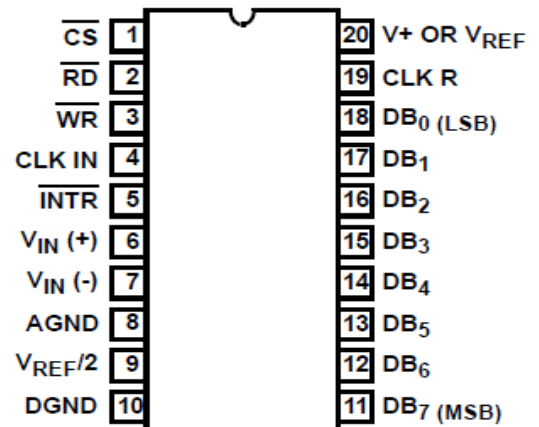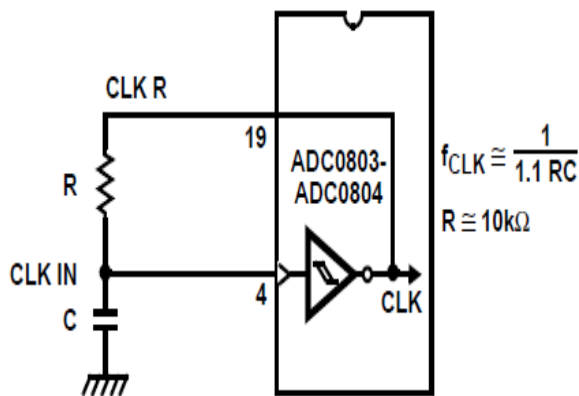

البيانات المستبدل.

س1: أكمل التحليل الوظيفي التازلي (مخطط النشاط A0) على ورقة الإجابة 1 (صفحة 10) ؟.

س2: إعتماذا على المناولة الزمنية للنظام أكمل بيان أنماط التشغيل والتوقف على ورقة الإجابة 1 (صفحة 10) ؟.

س3 أنجز متمن "أشغولة التغليف والقطع " من وجهة نظر جزء التحكم ؟.

س4: أكمل رسم المعقب الكهربائي لمتمن "أشغولة التشكيل " مع ربط دائرة المخارج على ورقة الإجابة 1 (صفحة 10).

• دائرة عد 48 صفيحة (شكل 1):

س5: مادور القلاب $\overline{R} \overline{S}$ ؟.

س6 : أكمل التصميم المنطقي للعداد على ورقة الإجابة 2 (صفحة 11).

• دائرة المؤجلة T2 " أشغولة التفليف والقطع " (شكل 2):

س7: ما دور ثنائي زينر ؟ والمقاومة P ؟.

س8 : أحسب قيمة المقاومة P للحصول على مدة تأجيل قدرها $t_2=1S$ ؟.

• دائرة التحكم في المحرك خطوة / خطوة (شكل 3) :

س9 : مادور الدارة المكونة من العناصر : R,D,C,Bp ؟.

س10 : أكمل محتوى السجلين TRISA,TRISB على ورقة الإجابة 2 (صفحة 11).

س11: أكمل جدول تشغيل المحرك خطوة / خطوة على ورقة الإجابة 2 (صفحة 11).

س12 : احسب قيمة التيار المار في طور المحرك خطوة / خطوة , إذا علمت أن مقاومته $R_A=6.6\Omega$, ومقاومة

المقحل في حالة التشبع هي $R_{DS(ON)}=1.5 \Omega$ ؟.

• دائرة ترقين درجة الحرارة (شكل 4):

س13 : احسب تردد إشارة الساعة للمستبدل التماثلي / الرقمي (الدارة المندمجة ADC0804) ؟.

س14: احسب الكوانتوم q للمستبدل ؟.

س15: إذا علمت أن التوتر الموافق للدرجة حرارة التسخين هو $V_e=1.28V$ أوجد الكـ لمة الشائية في مخرج

المستبدل ؟.

س16: احسب قيمة التوتر التماثلي V_e من أجل الكلمة $16_{(80)}$ ؟.

● محرك بساط الإخلاء M1 : يحمل الخصائص التالية :

380/660 V , 50Hz , 720tr/mn , 650W

س17: ماهو الإقران المناسب للمحرك ؟ علل ؟


س18: أكمل ربط لوحة المرباط للمحرك على ورقة الإجابة 2 (صفحة 11). ؟.

س19: أجريت على هذا المحرك تجربة الحمولة (طريقة الواطمترين) , أرسم التركيب الكهربائي المناسب للتجربة ؟ .


س20: احسب عدد الأقطاب المغناطيسية للساكن ؟ و الإنزلاق ؟.

س21: احسب العزم المفيد ؟.

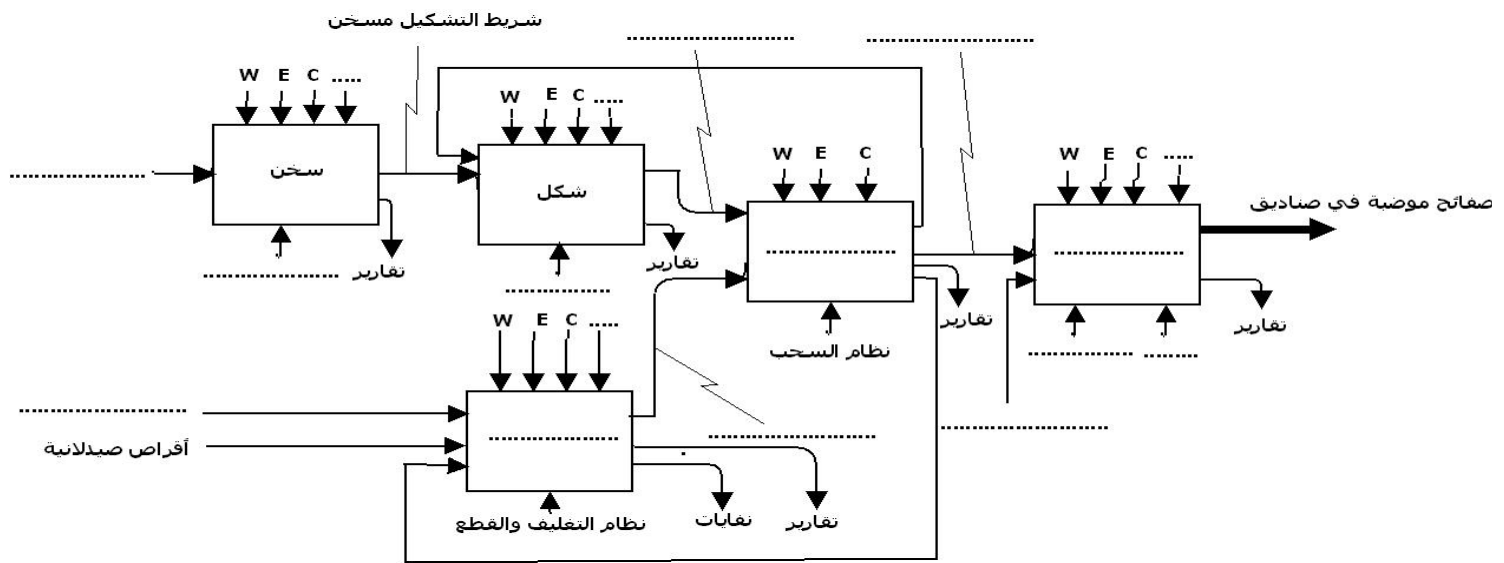
ج1: التحليل الوظيفي التنازلي (مخطط النشاط A0):





ج2: بيان أنماط التشغيل والتوقف:

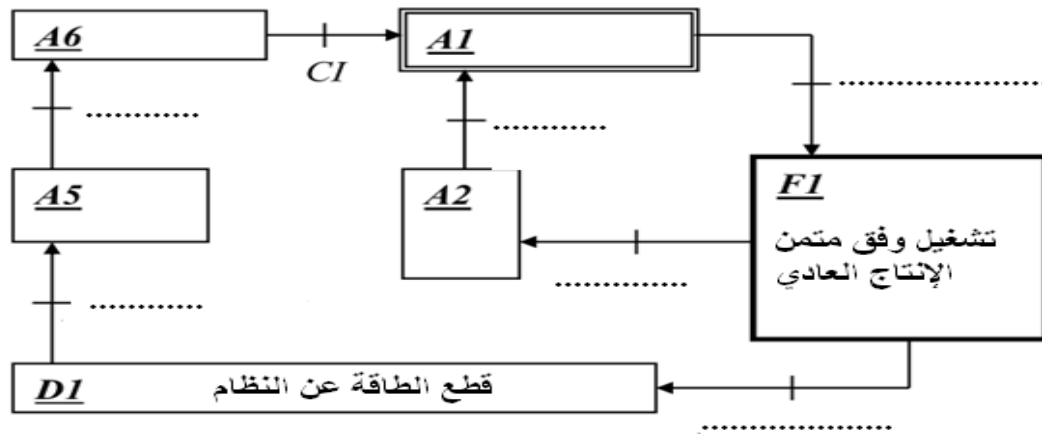

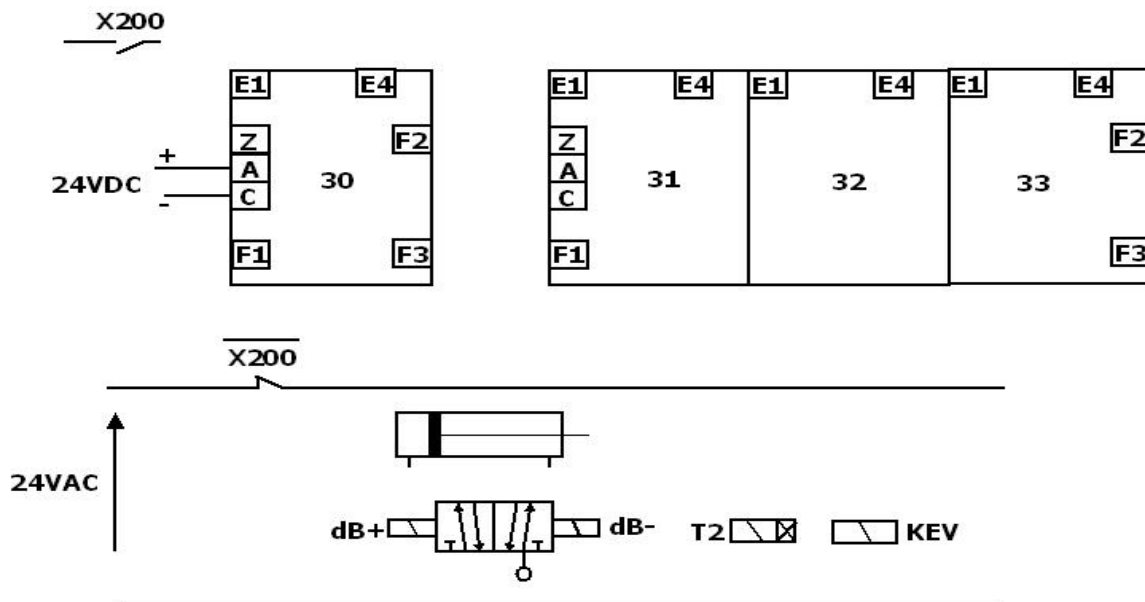
ج4: المعقب الكهربائي لمتن "أشغولة التشكيل " :



ج6 : التصميم المنطقي للعداد :

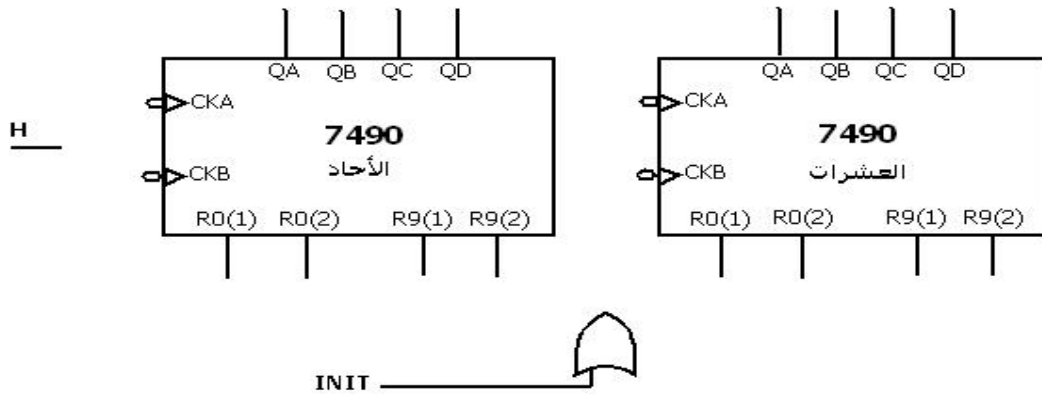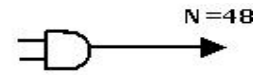

ج10 : محتوى السجلين TRISA, TRISB :

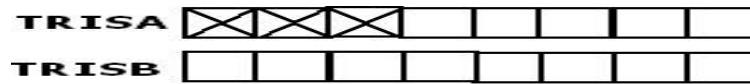

ج11 : جدول تشغيل المحرك خطوة / خطوة :

الخطوة	وضعية الدوار	قيمة و جهة التيار الطور B	قيمة و جهة التيار الطور A	المقارن المشعبة	محتوى السجل PORTB RB7.....RB0
1	↑	0	X → Y	T2-T0	00000101
2	↗	U → V	X → Y	T6-T4-T2-T0	01010101
3					
4					
5					
6					
7					
8					

ج18 : لوحة المرباط للمحرك M1

