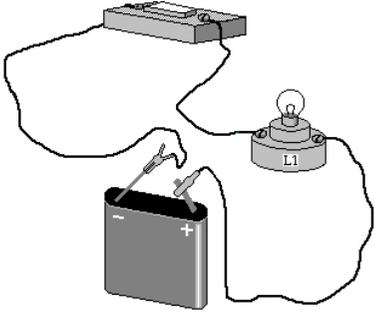
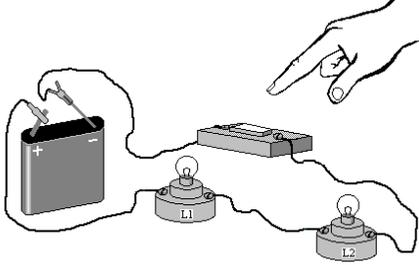
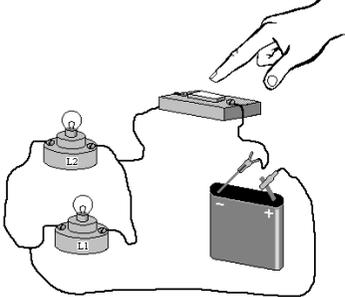
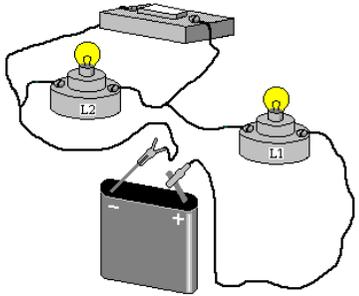
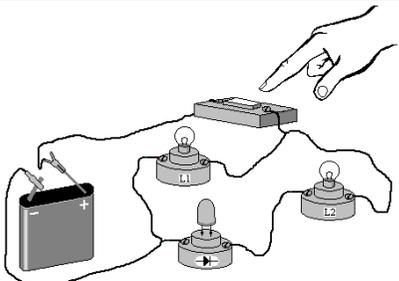
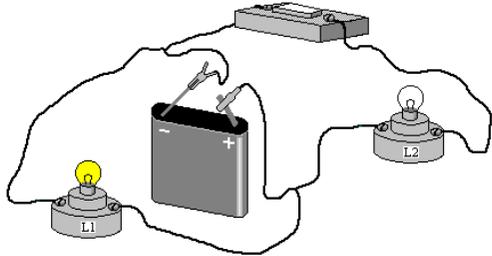


الاسم واللقب: القسم

السؤال: أذكر في كل مرة نوع الدارة الكهربائية المبينة على الشكل وارسم المخطط الموافق لها باستخدام الرموز النظامية.

					
<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>	<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>	<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>
<p>www.elbassair.com</p>					
					
<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>	<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>	<p>رسم مخطط للدارة</p>	<p>نوع الدارة</p>